

kojik

Denele!

Google Classroom = bljruvf

işaretler → Digital ve Analog



$$a = \frac{V_{MAX}}{2^N - 1}$$

gözlemlük
bit adeti

4 bit = nibble

2 byte = word

~~ÖR~~ 4 bitlik bir DAC devresinin çıkışının girişi aralığı 0V ile 6V arasında. 0000 sayısal girişi 0V'a, 1111 6V'a varlıklar geliyor

$$\begin{array}{c|c} 0000 & 0V \\ 0001 & ? \\ 0010 & 0,8 \downarrow 0,4 \end{array} \rightarrow a = \frac{6V}{2^4 - 1} = \frac{6}{15} = 0,4 \quad a = 0,4 \rightarrow \text{gözlemlük}$$

Dersimde binary to decimal, hexadecimal to decimal örnekleri çözüldü

~~ÖR~~ $(33)_{10} = (?)_2$

$$\begin{array}{r} 33 \mid 2 \\ -32 \mid 1 \\ \hline 1 \mid 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 16 \mid 2 \\ -16 \mid 8 \\ \hline 0 \mid 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 8 \mid 2 \\ -8 \mid 0 \\ \hline 0 \mid 2 \end{array}$$

100001 LSB MSB

~~ÖR~~ $(153.51)_8 = (?)_{10}$

$$\begin{array}{r} 8^2 \downarrow \quad 8^1 \downarrow \quad 8^0 \downarrow \quad 8^{-1} \downarrow \\ 64 \times 1 + 8 \times 5 + 1 \times 3 = 107. \frac{51}{64} \end{array}$$

~~ÖR~~ $(10011100001)_2 = (?)_{16}$

$$\begin{array}{r} \downarrow 9 \quad \downarrow 12 \quad \downarrow 3 \\ 12 = C \end{array}$$

$(8C31)_{16}$

Gökarma işleminde
2's complement kullanılır
ters çevir +1 ekle

2's complement OR

$$\begin{array}{r} 10011 \\ - 10100 \\ \hline \text{00001} \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 00100 \\ + 01011 \\ \hline 01100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10011 \\ + 01100 \\ \hline 11111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 00000 \\ + 1 \\ \hline 00001 \end{array}$$

elde olsa sayı Pozitif olur

elde yok sayı negatif sayıdır
ne olduğunu anlamak için telsiz
2's complement yapacagız


sayı -1

3 farklı kod Kodu, Aiken, Gray,


Ve (AND) İşlemi




A	B	$F = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

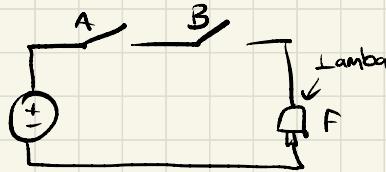


Veya (OR) İşlemi

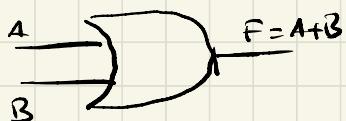


A	B	$F = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

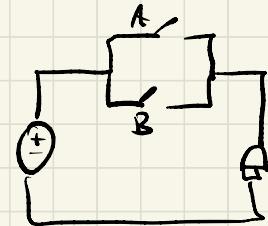


Tümleme İşreti (NOT)

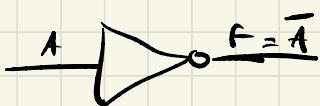


A	$F = \bar{A}$
0	1
1	0

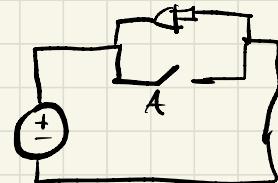


Tümleyen Veya İşlemi (NAND)

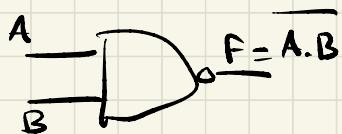


A	B	$F = \bar{A} \cdot \bar{B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

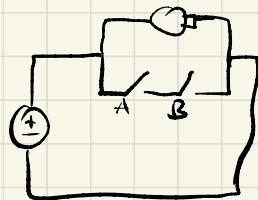


Tümleyen Veya İşlemi (NOR)

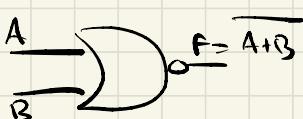

A	B	$F = \bar{A} + \bar{B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

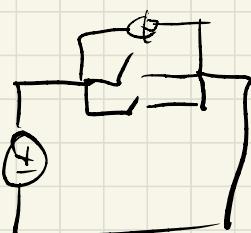

YADA - ÖZEL VEYA (XOR)

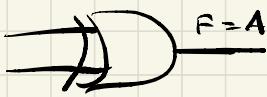


$$F = A \oplus B$$

$$F = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$$

A	B	F = A ⊕ B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



TYADA - VEYA Degil (X NOR)

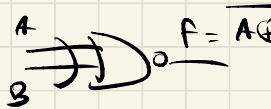

$$F = \overline{A \oplus B}$$

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



2. Hafta Bitimi

3. hafta Başlangıç

Slaytton devam et. H 01 2

Sayfa 26'ya Kadar

ÖR: $(\bar{A} + AB\bar{C})(A + \bar{C}) = ?$

Ques: $\overline{ABC} + A(C\bar{D} + \bar{B}) = ?$

$$\overline{ABC} + A\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}$$

$$\bar{B}(A + \bar{A}\bar{C}) + A\bar{C}\bar{D}$$

$$\bar{B}(A + \bar{C}) + A\bar{C}\bar{D}$$

Ans: $(AB + C)(\bar{B}D + \bar{C}\bar{E}) + (\overline{AB + C})$

$$(x + \bar{x})\bar{x} + \cdot (\overline{AB + C}) + (\bar{B}D + \bar{C}\bar{E})$$

$$(\bar{A} + \bar{B}, \bar{C}) \quad (\bar{x} + \bar{B} + C)$$

$$(\bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C})$$

Minterm - Maxterm

Sum Of Product

X	Y	Z	F
0	0	0	0 $\rightarrow x + y + z$
0	0	1	1 $\rightarrow \bar{x}\bar{y}z$
0	1	0	0 $\rightarrow x + \bar{y} + z$
0	1	1	1 $\rightarrow \bar{x}yz$
1	0	0	0 $\rightarrow \bar{x} + y + z$
1	0	1	0 $\rightarrow \bar{x} + y + \bar{z}$
1	1	0	1 $\rightarrow x + y\bar{z}$
1	1	1	1 $\rightarrow xy\bar{z}$

$$f(x, y, z) = M_1 + M_3 + M_6 + M_7$$

$$= \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + xy\bar{z} + xyz$$

$$F(x, y, z) = M_0 \cdot M_2 \cdot M_4 \cdot M_5$$

$$= (x + y + z)(x + \bar{y} + z)(\bar{x} + y + z)(\bar{x} + y + \bar{z})$$

Product of Sum

$$\text{OR} = f(a, b, c) = ab + ac$$

1-) Dogruluk Tablosu?


2-) min ve max terimleri yazılacak

3-) Logik kapılarda minterm ve maxterm tozumları yapılacak.

a	b	c	f
0	0	0	0 → $a+b+c$
0	0	1	0 → $a+b+\bar{c}$
0	1	0	0 → $a+\bar{b}+c$
0	1	1	0 → $a+\bar{b}+\bar{c}$
1	0	0	0 → $\bar{a}+b+c$
1	0	1	1 → $a\bar{b}c$
1	1	0	1 → $a\bar{b}\bar{c}$
1	1	1	1 → $a\bar{b}c$

$$f(a, b, c) = M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_3 \cdot M_4$$

$$f(a, b, c) = m_5 + m_6 + m_7$$

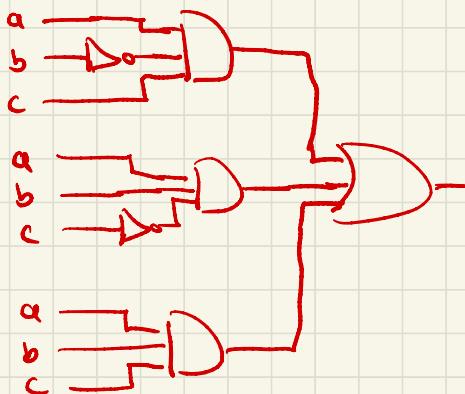

$$\bar{OR} = f(a, b, c, d) = \bar{c}\bar{d}(a+b) + cd(a+b)$$

$$= (a+b)d$$

a	b	c	d	F
0	0	0	0	0 → a+b+c+d
0	0	0	1	0 → a+b+c+d̄
0	0	1	0	0 → a+b+c̄+d
0	0	1	1	0 → a+b+c̄+d̄
0	1	0	0	0 → a+b̄+c+d
0	1	0	1	1 → ab̄cd
0	1	1	0	0 → a+b̄+c̄+d
0	1	1	1	1 → ab̄cd
1	0	0	0	0 → a+b+c+d
1	0	0	1	1 → abc̄d
1	0	1	0	0 → a+b+c̄+d
1	0	1	1	1 → abc̄d
1	1	0	0	0 → a+b̄+c+d
1	1	0	1	1 → ab̄cd
1	1	1	0	0 → a+b̄+c̄+d
1	1	1	1	1 → abcd

$$f(a, b, c, d) = M_5 + M_7 + M_9 + M_{11} + M_{13} + M_{15}$$

$$f(a, b, c, d) = M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_3 \cdot M_4 \cdot M_6 \cdot M_8 \\ \cdot M_{10} \cdot M_{12} \cdot M_{14}$$

$$\bar{c}\bar{d}(a+b) + cd(a+b)$$

$$(b\bar{b})'a\bar{c}\bar{d} + b\bar{c}\bar{d} + acd + bcd$$

$$ab\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}cd + abcd + \bar{a}bcd$$

Literal $\rightarrow L >$ kac degisken kullanildigi yazilir

Gate \rightarrow kapilarin kac girisle kullanildigi

GN \rightarrow "

" "

" ve not kapilarini ekle

$$F = ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$


$$L=6$$

$$G=8$$


$$GN=11$$

~ Karnaugh Maps ~

AYRIK Matematik ten back.

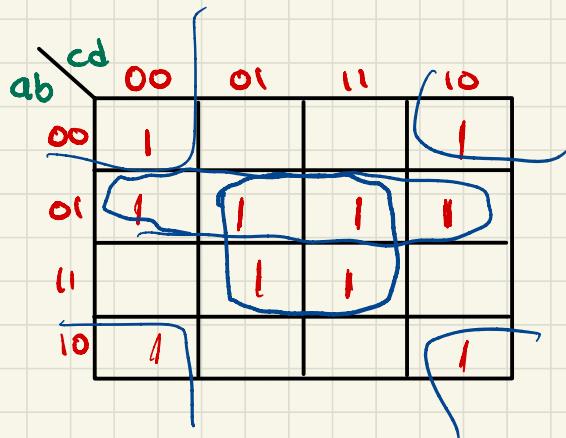
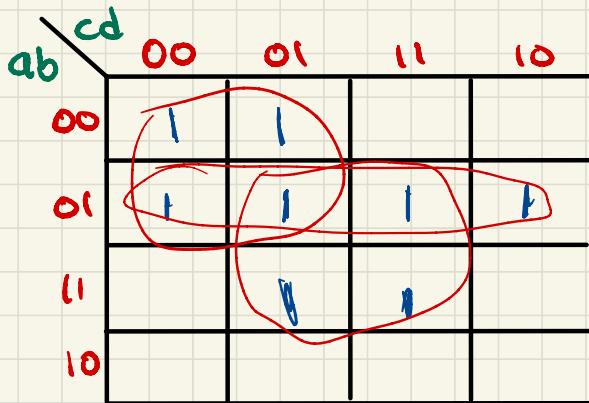
$$\begin{array}{l} x'z' \\ b'd' + \bar{a}b + b\bar{d} \\ \checkmark \end{array}$$












$$\bar{a}\bar{c} + b\bar{d} + \bar{a}b$$

ab	cd	00	01	11	10
00	X	1	1		X
01	O	1	1	O	
11	O	O	O	O	
10	I	O	O	X	

$$a'd + b'd'$$

○ → maxterm

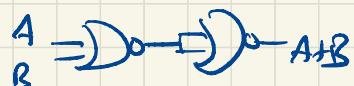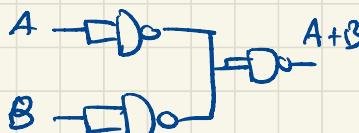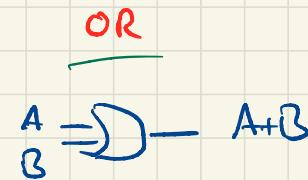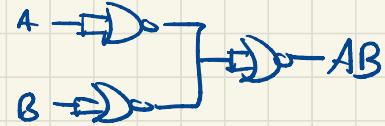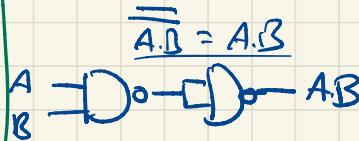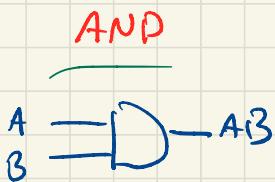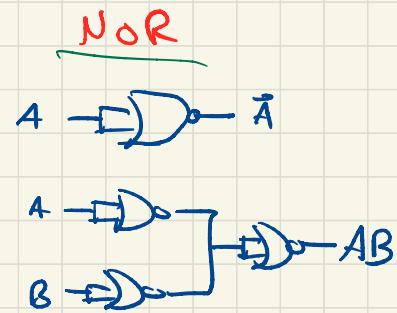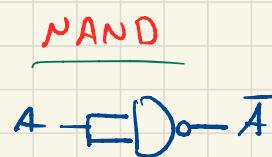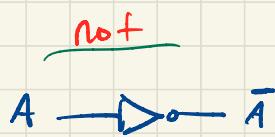

OR $f(a,b,c) = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}bc + ab\bar{c} + abc$

① → indirgeyiniz K-Map


② → logik diyagramı NAND ile gerçekleştiniz.

③ → " " " NOR "


① →

	$a \backslash bc$	00	01	11	10
0	0	1	1		
1		1	1		

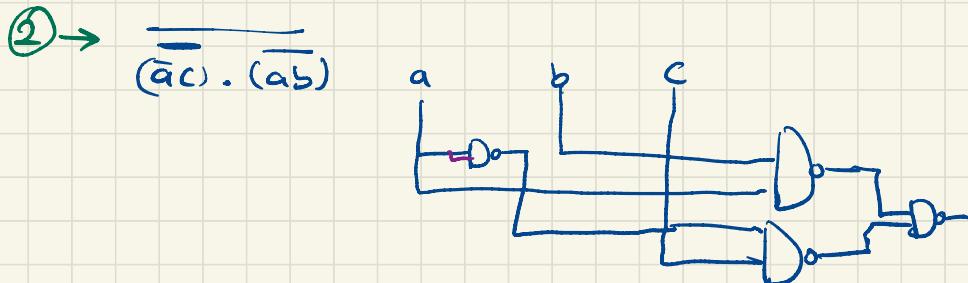$f = \overline{\overline{ac} + ab} \rightarrow (\overline{\overline{ac}}) + (\overline{ab})$
 $\bar{f} = f$



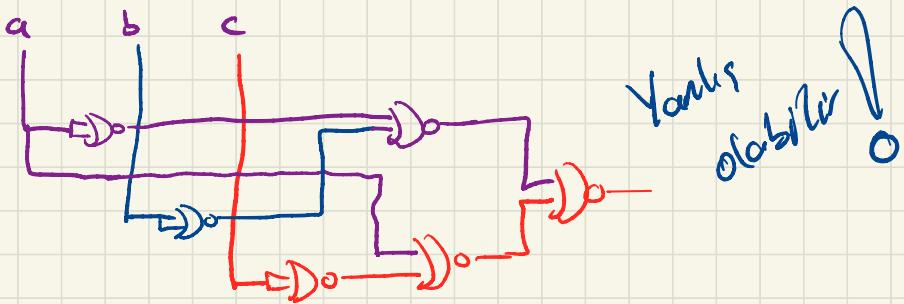
③ $(a + \bar{c}) \cdot (\bar{a} + \bar{b}) = (\overline{a + \bar{c}}) + (\overline{\bar{a} + \bar{b}})$



~~OR~~
 $f(a, b, c) = (a+b)(\bar{a}+c)$

① → Lojik diyagramını NOR ile gerçekleştiniz

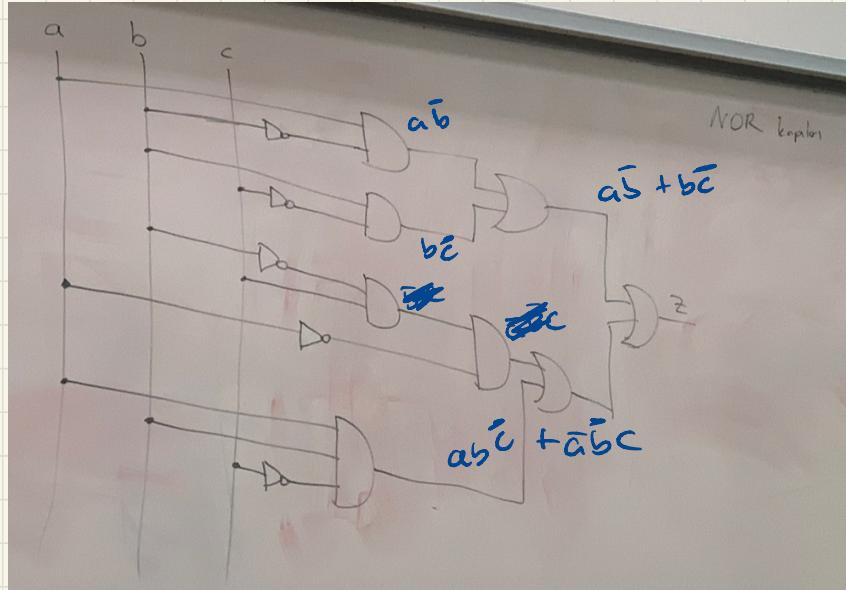$\bar{f} \rightarrow (\overline{a+b}) + (\overline{\bar{a}+c})$



$$f = ?$$

$$f(a, b, c) = ab\bar{c} + a\bar{b}c + a\bar{b} + b\bar{c}$$

~~SR~~

a	b	c	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

@ SOP şartında z fonksiyonu kılavuz


④ NAND

⑤ NOR

⑥ element karmaşıklığı açısından hangi
für tasarımın kullanım mos, gereklilikini
kaygılayınız.

⑦ $\rightarrow f(a, b, c) = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$

$$\bar{a}\bar{b}c + \\ a + b + c$$

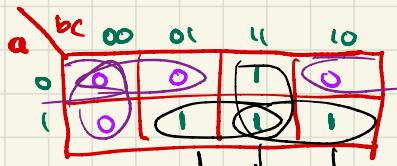

$$(a+b)(a+c)(b+c)$$

↓
maxterm

Minterm $\leftarrow a\bar{c} + bc + ab$

$$\textcircled{b} \rightarrow \bar{f} = f \quad (\overline{a \cdot c})(\overline{b \cdot c})(\overline{a \cdot b}) \rightarrow \underline{\text{nor}} \text{ iin}$$

$$\textcircled{c} \rightarrow \bar{f} = f \quad (\overline{a+b}) + (\overline{b+c}) + (\overline{a+c}) \rightarrow \underline{\text{nor}} \text{ iin}$$

KOMBİNAZİONAL DEVRELER

~~SORU~~

Bir havanın içindeki sehir merkezine 20 dk'den bir helikopter seferi düzenlenmektedir. Helikopterde bulunan bir sayıcı değer sıfırı kodda helikoptere binen yolcuları saymaktadır. helikopterler 7 kişiliklerdir. Iteli kopterlerin kalkması için

- Kalkış 20 meni henüz gelmediyse helikopterin dolmuş olması
 - " " " geldiyse, içinde en az 2 yolcu olması gerekenle pilotun kalkabilmesi için gerekli işaretin verilecektir.
- Kombinasyonel lojik devresi tasarluyınız.

if zone ≥ 7 ✓ time don't care X
 if zone ≥ 2 ✓ time care ✓

time	Input			Output	Vakf
	zone ₂	zone ₁	zone ₀		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1

1 Saatle

zone₂ > 7
time don't care


time was come
but
zone ≤ 2

time was come
and
zone ≥ 7

T_2	Z_1	00	01	11	10
T_2	00				
00					
01			1		
11	1	1	1	1	
10		1	1		

mixterm
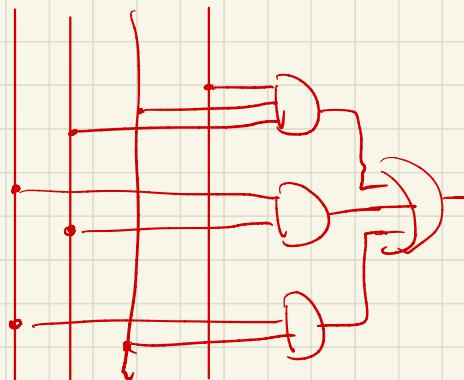
$$f_{\text{mix}} = T_2 Z_2 + T_2 z_1 + A_2 A_1 A_0$$



-(Toplama / Çıkarma) Aritmetik işlemler


- Yarı toplayıcı IC1 dersi
- Tam toplayıcı IC1 dersi
- Yarı Çıkarıcı
- Tam Çıkarıcı
- Tam Toplama / Çıkarma Dersi
- Seçiciler
- Kod Gözüçüleri (Decoder -DEC)
- Kodlayıcılar (Encoder -ENC)
- Dağıtıcılar (Demux-Demultiplexer)
- ALU

Yarı Toplayıcı

a	b	T	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$T = a \oplus b$$

$$C = a \cdot b$$

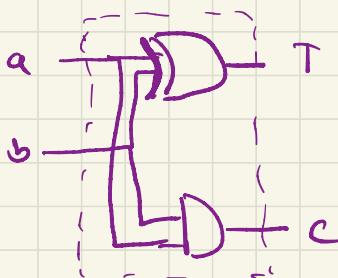

Tam Toplayıcı


Eg	a	b	T	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Eg	ab	00	01	11	10
0	00	0	1	0	1
1	11	1	0	1	0

$$T = E_g \oplus a \oplus b$$

Eg	ab	00	01	11	10
0	00	0	1	0	1
1	11	1	0	1	0

$$C = ab + E_g(b+a)$$

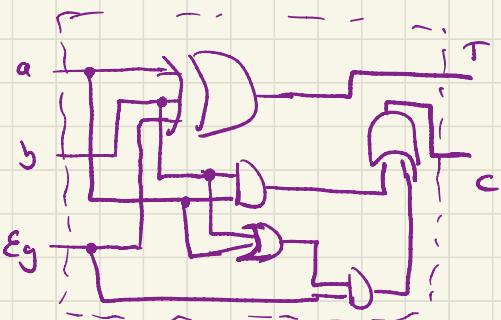

Yarı Çıkarma

a	b	F	B
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

$$F = a \oplus b$$

$$B = \bar{a} \cdot b$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ - 5 \\ \hline 4 \end{array}$$


Tam Çıkarma

a	b	Eg	F	B
0	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$F = a \oplus b \oplus Eg$$

$$B = b \cdot Eg + \bar{a} \cdot Eg + \bar{a}b$$

$$B = bEg + \bar{a}(Eg + b)$$

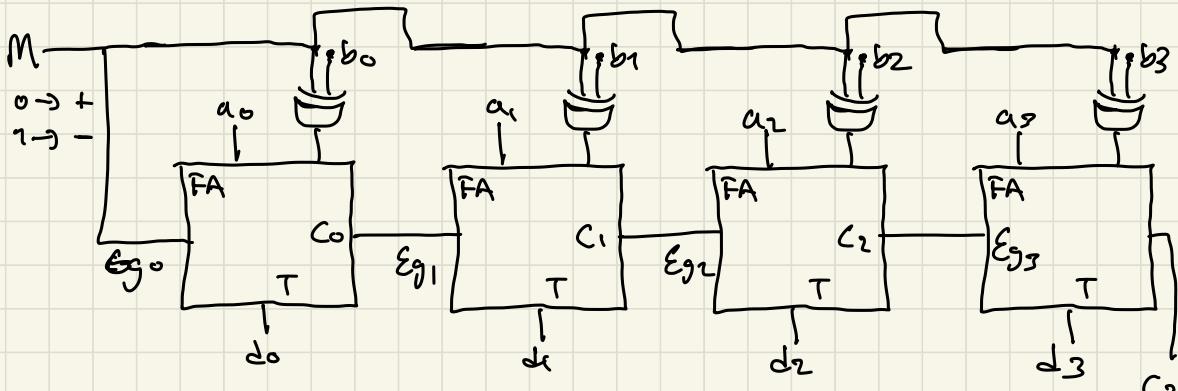

TOPLAMA / Çıkarma Dersi

4 girişli 1 çıkışlı derinliği 3 olan bir tablo oluşturabilen en basit logic 1 kodunun adı nedir?

a) $T \cdot T = ?$

b) Eşitsizliğini doğrula.

c) Nand ile gerçekleştirebilir mi?

A_3	A_2	A_1	A_0	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1

$$P = \frac{\overline{A_0 + A_3 + \overline{A}_2 A_1}}{(A_0 \overline{A_3}) \cdot (\overline{A}_2 A_1)}$$

$$\begin{aligned} F(1) = & \overline{A_3} \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} + \overline{A_3} \overline{A_2} A_1 \overline{A_0} + \overline{A_3} A_2 \overline{A_1} \overline{A_0} \\ & + \overline{A_3} A_2 A_1 \overline{A_0} + \overline{A_3} A_2 A_1 \overline{A_0} + A_3 \overline{A_2} \overline{A_1} \overline{A_0} \\ & + A_3 \overline{A_2} \overline{A_1} A_0 \end{aligned}$$

$$(A_3 + A_2 + A_1 + A_0) (A_3 \overline{A_2} + A_1 \overline{A_0}) \\ (A_3 + A_2 + A_1 + A_0)$$

$A_3 A_2$	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	0
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$$f = \overline{A_0} + A_3 + \overline{A}_2 A_1$$


Bir ayıçraya katılan 4 kesi konularını önderinde bulunan butonlar basıncı belirtiyorlar. Teklifi kabul eden kesi butona basıncı faydalıdır. Salonda bulunan yeşil ve kirmizi olan 2 lamba ile

$$\begin{array}{ll}
 \text{kesi} & = 0 \text{ veya } 1 \quad \text{ise} \quad \rightarrow \text{kirmizi} \\
 " & = 2 \quad " \quad " \quad \rightarrow \text{her ekse} \\
 " & = 3 \quad " \quad " \quad \rightarrow \text{yeşil}
 \end{array}$$

a) $T.T = ?$

b) Çöz deneysel

P	a	b	c	d	K	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1

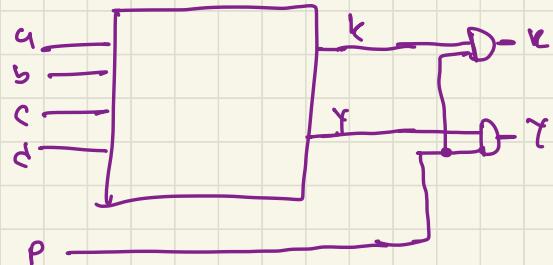

ab	cd	00	01	11	10	Yeşil
00	00	0	0	1	0	
00	01	0	1	1	1	
00	11	1	1	1	1	
00	10	0	1	1	1	
01	00	0	0	1	0	
01	01	0	1	1	1	
01	11	1	1	1	1	
01	10	0	1	1	1	
11	00	1	1	1	1	
11	01	1	1	1	1	
11	11	1	1	1	1	
11	10	1	1	1	1	
10	00	0	1	1	1	
10	01	0	1	1	1	
10	11	1	1	1	1	
10	10	1	1	1	1	

Enabling function



$EN \rightarrow 0$ ise $F \rightarrow 0$
 $EN \rightarrow 1$ ise $F \rightarrow X$



$EN \rightarrow 0$ ise $F \rightarrow 1$
 $EN \rightarrow 1$ ise $F \rightarrow X$

Decoding

$n = \text{Input} \rightarrow \text{ise} \rightarrow n \leq m \leq 2^n$
 $m = \text{Out put}$


1-to-2 Line Decoder

		D_0	D_1
0		1	0
1		0	1




2-to-4 Line Decoder

A_1	A_0	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

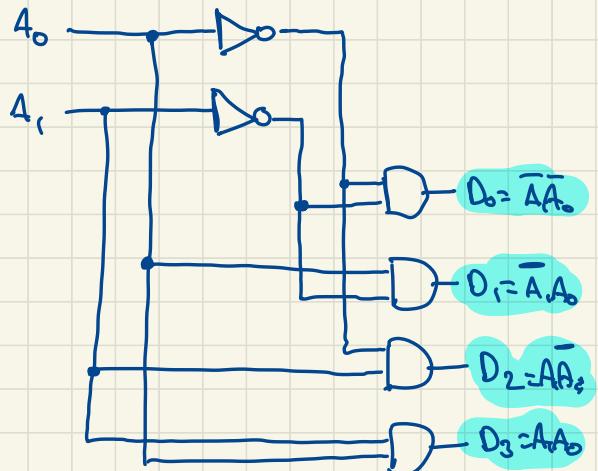


Decoder With Enable

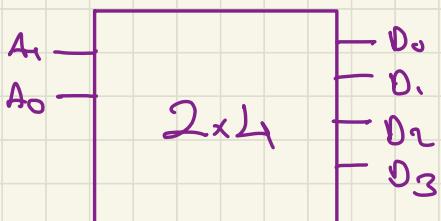

$E_n = 1$ da aktif



E_n	A_1	A_0	D_0	D_1	D_2	D_3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

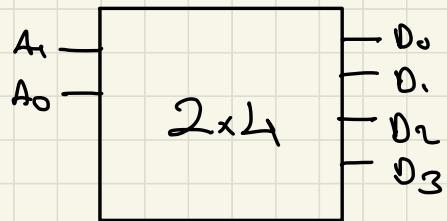

$E_n = 0$ da aktif


E_n	A_1	A_0	D_0	D_1	D_2	D_3
1	X	X	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1

MUX

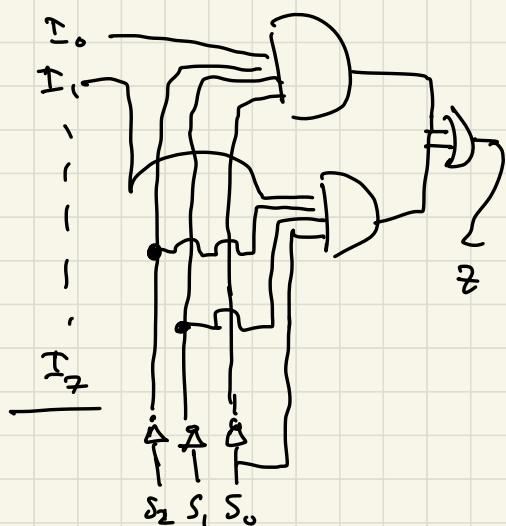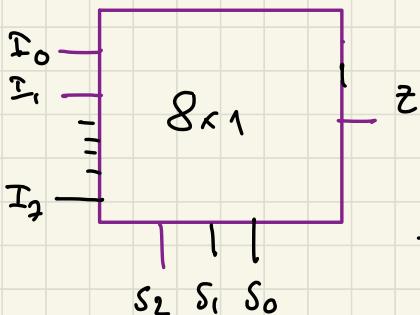

OB

X_1	X_2	X_3	X_4	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0


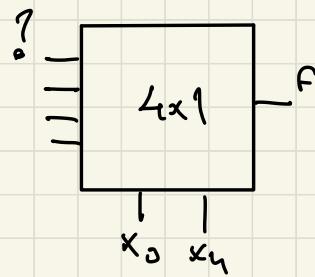


$$f = \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 + \overline{x_1} x_2 x_3 + x_1 \overline{x_2}$$


$$f = \overline{x_0} \overline{x_3} (\overline{x_1} \overline{x_2}) + \overline{x_0} x_3 (\overline{x_1} x_2 + x_1 \overline{x_2}) + x_0 \overline{x_3} (\overline{x_1} x_2 + x_1 \overline{x_2}) + x_0 x_3 (\overline{x_1} + \overline{x_2})$$

i	x_3	x_2	I_i
0	0	0	$\overline{x_1} \overline{x_2}$
1	0	1	$\overline{x_1} \oplus x_2$
2	1	0	$\overline{x_2}$
3	1	1	$\overline{x_1} + \overline{x_2}$

- Dagiticiler (Demultiplexer - Demux)

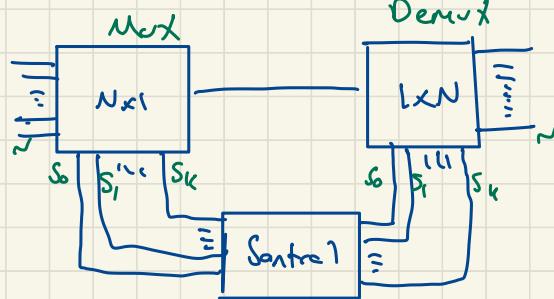
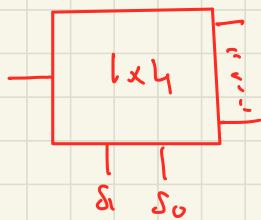


OR $f(c, b, a) = \sum(1, 2, 4, 7)$

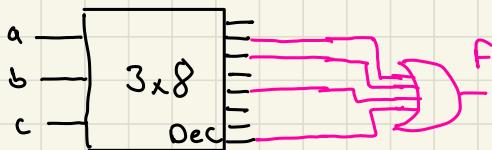

ÖR


Soru = Doğruluk tablosunu oluşturun 2.

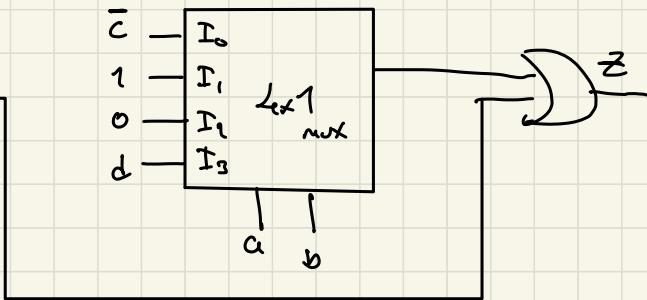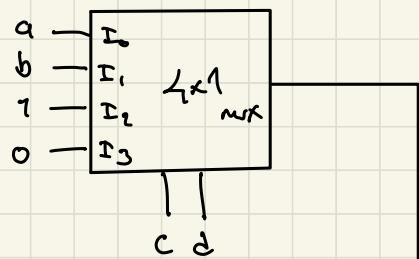

a	b	c	d	Z
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

ÖR

a, b, c seqme kolu ile 8×1
bir mux yapın

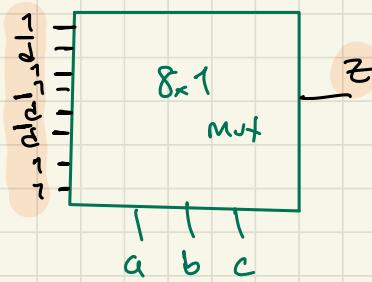


BCD aktarımı
(0-9)

bir de eşlik biti var

BCD deki 1'lerin tek
x x₁
yapan
eslik biti

Seqme mux ile gerçelik

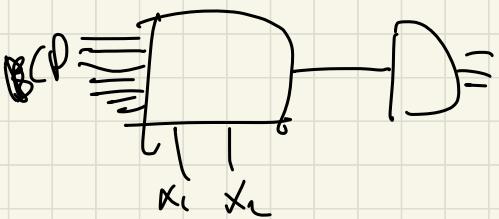

X_1	X_2	\bar{X}_1	\bar{X}_2	Z
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$\bar{X}_1 \text{ and } \bar{X}_2$
 $t_n \text{ or } t_g$

