

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**



**Ders: BLM2022 Bilgisayar Donanımı**  
**ÖDEV-1 Raporu**

Öğrenci Adı Soyadı: Sait Yalçın

Öğrenci No: 20011024

Öğrenci e-posta: [sait.yalcin@std.yildiz.edu.tr](mailto:sait.yalcin@std.yildiz.edu.tr)

Ders Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Ali Can KARACA

**Nisan 2022**

**İÇİNDEKİLER**

---

Soru – 1	3
Soru – 2	5

# Soru 1

$m_2$   $m_1$   $J$   $k$  → Tam 3k lar için  
 $D_1$   $\overline{D_1}$

$D_1$	$q$	$q_1$	$J$	$k$
0	0	0	0	X
0	1	0	1	X
1	0	1	1	X
1	1	1	X	0

$D_1$	$q_0$	$q_1$	$q_2$	$q_3$
0	X	X	X	X
1	X	X	0	X

$D_1$	$q_0$	$q_1$	$q_2$	$q_3$
0	0	0	X	X
1	X	1	X	X

$q$	$q_1$	$J$	$k$
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

$m_2$   $m_1$   $q_3$   $q_2$   $q_1$   $q_0$   $J$   $k$   $J_0$   $k_0$   
 $1$   $1$   $q_3$   $q_2$   $q_1$   $q_0$   $J$   $k$   $J_0$   $k_0$

$q_3$	$q_2$	$q_1$	$q_0$	$q_3$	$q_2$	$q_1$	$q_0$	$q_3$	$q_2$	$q_1$	$q_0$	$J$	$k$	$J_0$	$k_0$
0	0	0	0	1	1	1	1	1	X	1	X	1	X	1	X
0	0	0	1	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0	X	0	X	X	1	1	X
0	0	1	1	0	0	1	0	0	X	0	X	X	0	X	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	X	X	1	1	X	X
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	X	X	0	0	X	1
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	X	X	0	X	1	X
0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	X	X	0	X	1	X
1	0	0	0	0	1	1	1	1	X	1	1	X	1	1	X
1	0	0	1	1	0	0	0	1	X	0	0	X	0	X	1
1	0	1	0	1	1	0	1	0	X	0	0	X	X	0	1
1	0	1	1	1	1	0	1	1	X	0	X	1	1	X	X
1	1	0	0	1	1	1	0	0	X	0	X	0	0	X	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1	X	0	X	0	X	1	X
1	1	1	0	1	1	1	1	0	X	0	X	0	X	1	X
1	1	1	1	1	1	1	1	0	X	0	X	0	X	1	1

$q_3$	$q_2$	$q_1$	$q_0$
00	1	0	0
01	0	0	0
11	X	X	X
10	X	X	X

$q_3$	$q_2$	$q_1$	$q_0$
00	X	X	X
01	X	X	X
11	0	0	0
10	1	0	0

$$J_3 = \overline{q_2} \cdot \overline{q_1} \cdot \overline{q_0}$$

$$k_3 = \overline{q_2} \cdot \overline{q_1} \cdot \overline{q_0}$$

②

$j_2, q_2, q_0$

	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	1	0	0	0

$k_2$

	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	1	0	0	0
11	1	0	0	0
10	x	x	x	x

$$\Rightarrow \frac{j_2, k_2, 10}{\overline{q_1} \cdot \overline{q_0}}$$

$j_1, q_1, q_0$

	00	01	11	10
00	1	0	x	x
01	1	0	x	x
11	1	0	x	x
10	1	0	x	x

$k_1, q_1, q_0$

	00	01	11	10
00	x	x	0	1
01	x	x	0	1
11	x	x	0	1
10	x	x	0	1

$$\Rightarrow \frac{j_1, k_1}{\overline{q_0}}$$


$j_0$

	00	01	11	10
00	1	x	x	1
01	1	x	x	1
11	1	x	x	1
10	1	x	x	1


$k_0$

	00	01	11	10
00	x	1	1	x
01	x	1	1	x
11	x	1	1	x
10	x	1	1	x

$$\Rightarrow \frac{j_0, k_0}{01}$$

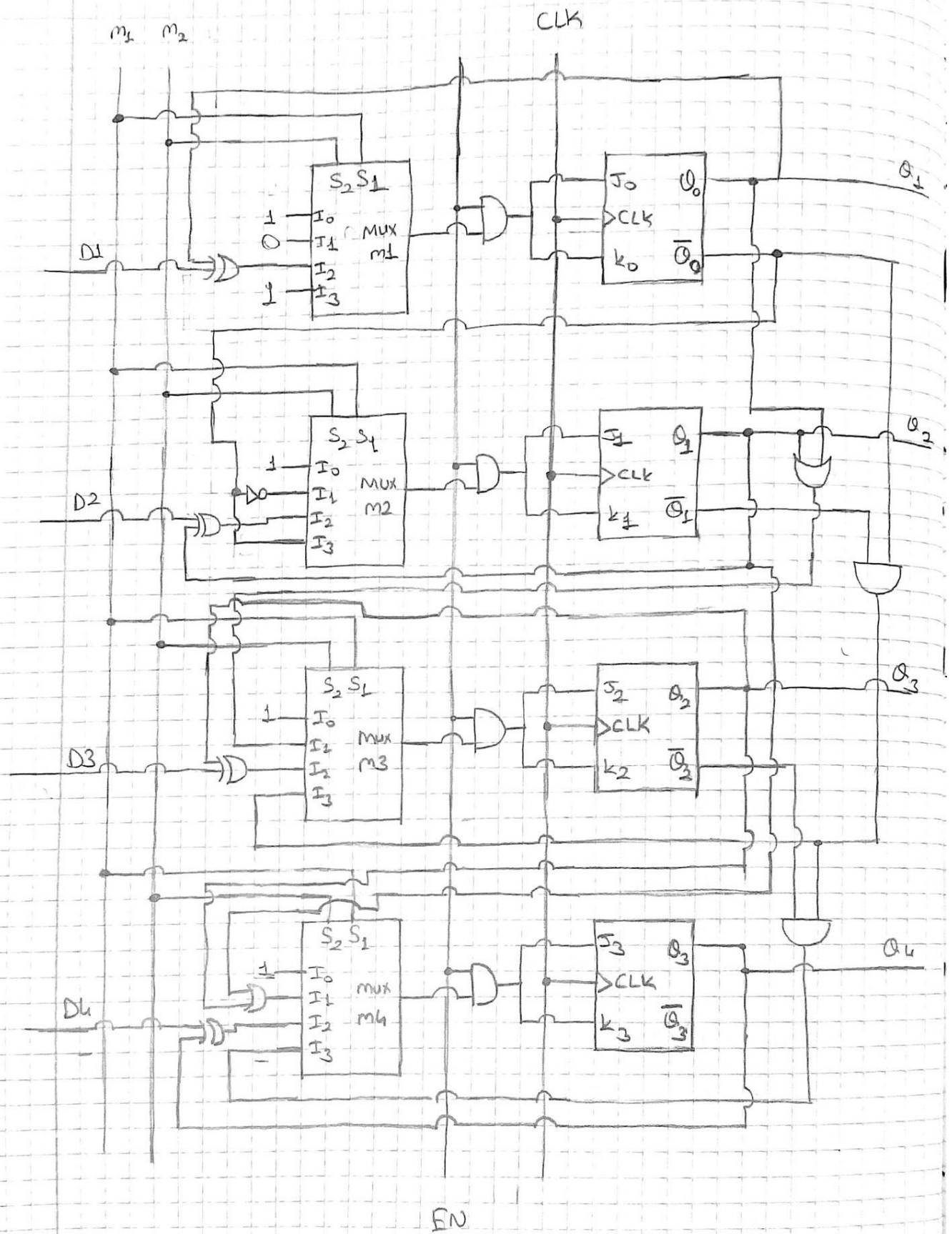

## Soru 2

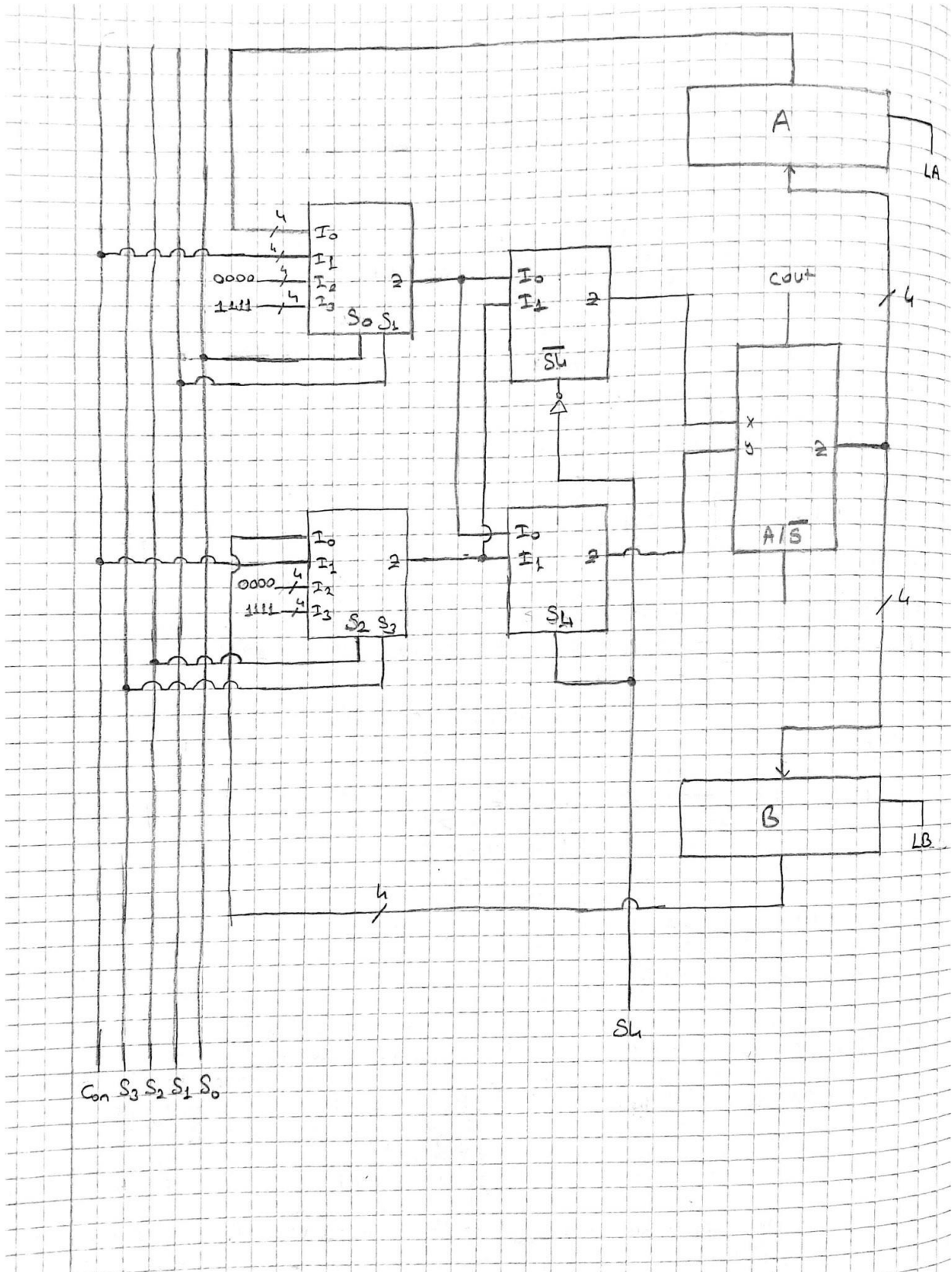

## Kontrol İşareti:

Not: Adder/Subtractor'ın (x-y) yaptığı varsayılıyor.

-  $\text{tor} \leftarrow \text{con}$

$A \leftarrow \text{con} : S1=0, S0=1; S3=1, S2=0; S4=0; A/\bar{S}=1; LA=1, LB=0$

$B \leftarrow \text{con} : S1=0, S0=1; S3=1, S2=0; S4=0; A/\bar{S}=1; LA=0, LB=1$

-  $\text{tor} \leftarrow \text{src}$

$B \leftarrow A : S1=0, S0=0; S3=1, S2=0; S4=0; A/\bar{S}=1; LA=0, LB=1$

$A \leftarrow B : S1=1, S0=0; S3=0, S2=0; S4=0; A/\bar{S}=1; LA=1, LB=0$

$B \leftarrow B : S1=1, S0=0; S3=0, S2=0; S4=0; A/\bar{S}=1; LA=0, LB=1$

$A \leftarrow A : S1=0, S0=0; S3=1, S2=0; S4=0; A/\bar{S}=1; LA=1, LB=0$

-  $\text{tor} \leftarrow A+B$

$A \leftarrow A+B : S1=0, S0=0; S3=0, S2=0; S4=0; A/\bar{S}=1; LA=1, LB=0$

$B \leftarrow A+B : S1=0, S0=0; S3=0, S2=0; S4=0; A/\bar{S}=1; LA=0, LB=1$

-  $\text{tor} \leftarrow A-B$

$A \leftarrow A-B : S1=0, S0=0; S3=0, S2=0; S4=1; A/\bar{S}=0; LA=1, LB=0$

$B \leftarrow A-B : S1=0, S0=0; S3=0, S2=0; S4=0; A/\bar{S}=0; LA=0, LB=1$

-  $\text{tor} \leftarrow \text{src}+1 \quad (\text{con}=1)$

$A \leftarrow A+1 : S1=0, S0=0; S3=0, S2=1; S4=0; A/\bar{S}=1; LA=1, LB=0$

$A \leftarrow B+1 : S1=0, S0=1; S3=0, S2=0; S4=0; A/\bar{S}=1; LA=1, LB=0$

$B \leftarrow B+1 : S1=0, S0=1; S3=0, S2=0; S4=0; A/\bar{S}=1; LA=0, LB=1$

$B \leftarrow A+1 : S1=0, S0=0; S3=0, S2=1; S4=0; A/\bar{S}=1; LA=0, LB=1$

-  $\text{tor} \leftarrow \text{src}-1 \quad (\text{con}=1)$

$A \leftarrow A-1 : S1=0, S0=0; S3=0, S2=1; S4=0; A/\bar{S}=0; LA=1, LB=0$

$A \leftarrow B-1 : S1=0, S0=1; S3=0, S2=0; S4=1; A/\bar{S}=0; LA=1, LB=0$

$B \leftarrow B-1 : S1=0, S0=1; S3=0, S2=0; S4=1; A/\bar{S}=0; LA=0, LB=1$

$B \leftarrow A-1 : S1=0, S0=0; S3=0, S2=1; S4=0; A/\bar{S}=0; LA=0, LB=1$



$for \leftarrow \overline{src}$

$A \leftarrow \overline{A} : s1=0, s0=0; s3=1, s2=1; s4=0; A/\overline{s}=0; LA=1, LB=0$

$A \leftarrow \overline{B} : s1=1, s0=1; s3=0, s2=0; s4=0; A/\overline{s}=0; LA=1, LB=0$

$B \leftarrow \overline{B} : s1=1, s0=1; s3=0, s2=0; s4=0; A/\overline{s}=0; LA=0, LB=1$

$B \leftarrow \overline{A} : s1=0, s0=0; s3=1, s2=1; s4=0; A/\overline{s}=0; LA=0, LB=1$

$for \leftarrow \overline{src} + 1$

$A \leftarrow \overline{A} + 1 : s1=0, s0=0; s3=1, s2=0; s4=0; A/\overline{s}=0; LA=1, LB=0$

$A \leftarrow \overline{B} + 1 : s1=1, s0=0; s3=0, s2=0; s4=0; A/\overline{s}=0; LA=1, LB=0$

$B \leftarrow \overline{B} + 1 : s1=1, s0=0; s3=0, s2=0; s4=0; A/\overline{s}=0; LA=0, LB=1$

$B \leftarrow \overline{A} + 1 : s1=0, s0=0; s3=1, s2=0; s4=0; A/\overline{s}=0; LA=0, LB=1$