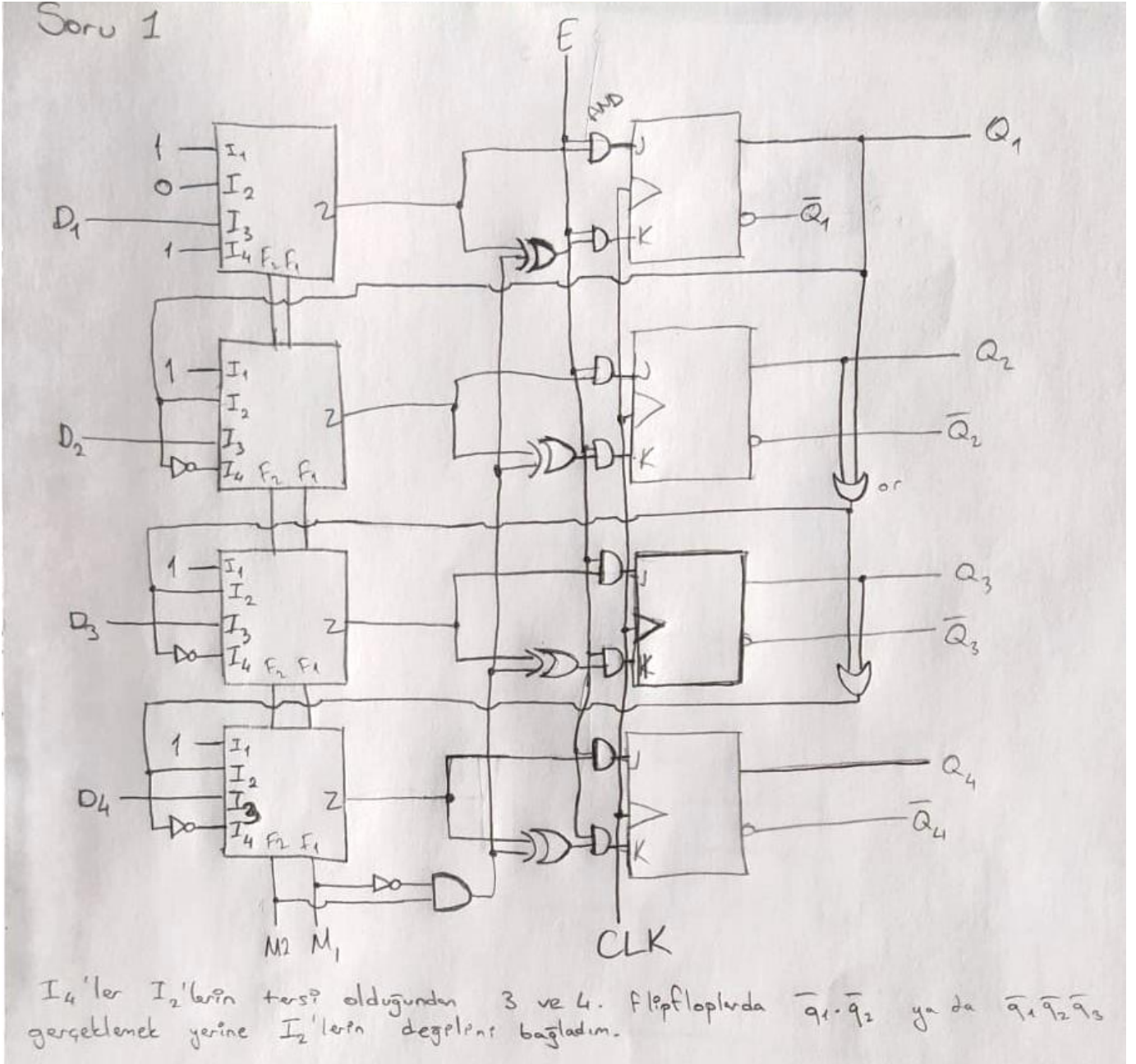





**Yıldız Teknik Üniversitesi,  
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,  
2021-2022 Öğretim Yılı Bahar yy.,  
BLM2022 Bilgisayar Donanımı,  
Ödev – 1**

Buse Nur Pekmezci - 20011001

Soru 1



Soru 2

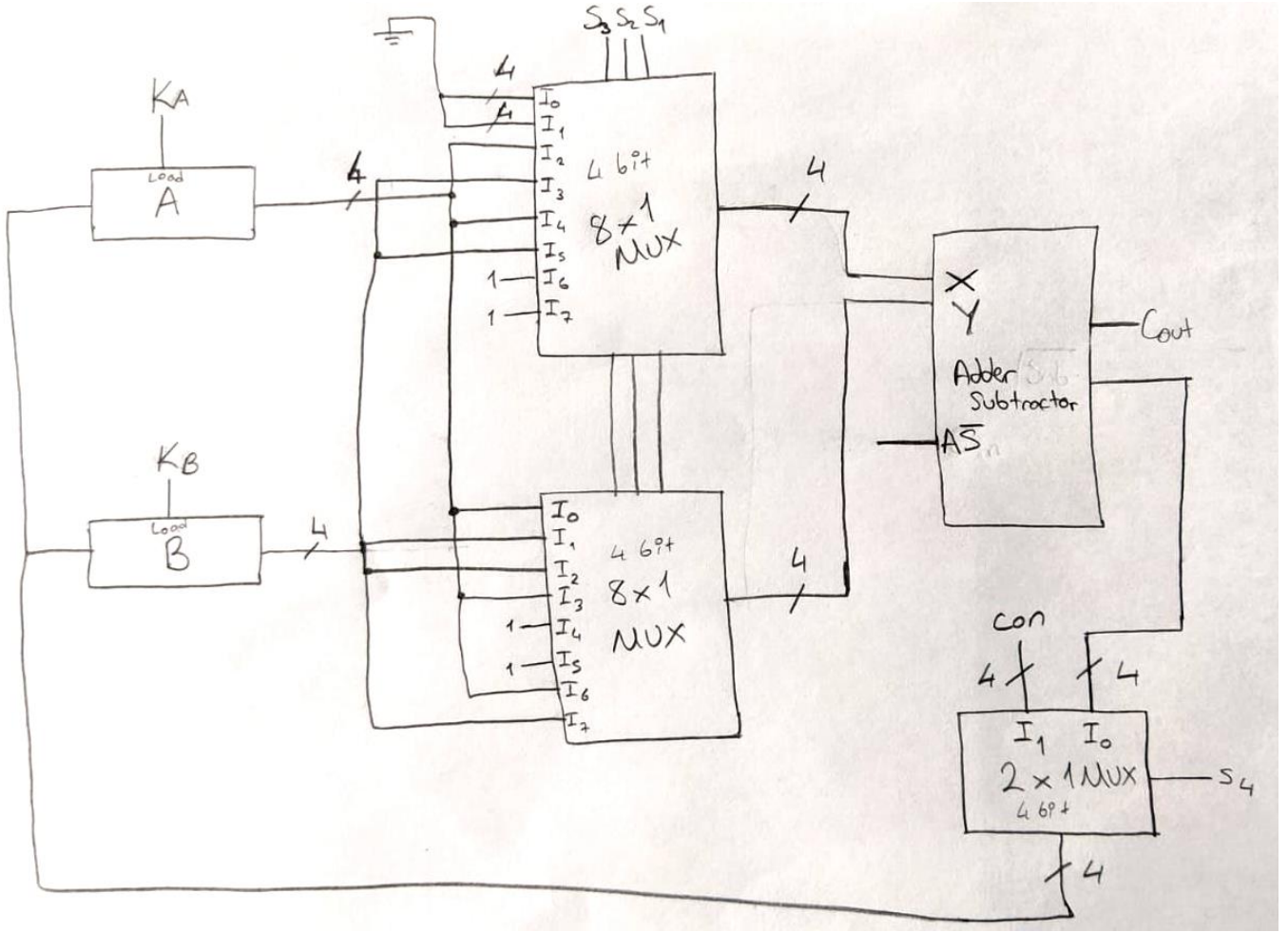

işlem	K(A)	K(B)	S4	S3	S2	S1	AS'
A <- con	1	X	1	X	X	X	X
B <- con	X	1	1	X	X	X	X
A <- A	1	X	0	0	0	0	0
A <- B	1	X	0	0	0	1	0
B <- A	X	1	0	0	0	0	0
B <- B	X	1	0	0	0	1	0
A <- A+B	1	X	0	0	1	0	0
B <- A+B	X	1	0	0	1	0	0
A <- A-B	1	X	0	0	1	0	1
B <- A-B	X	1	0	0	1	0	1
A <- B-A	1	X	0	0	1	1	1
B <- B-A	X	1	0	0	1	1	1
A <- A+1	1	X	0	1	0	0	0
A <- B+1	1	X	0	1	0	1	0
B <- A+1	X	1	0	1	0	0	0
B <- B+1	X	1	0	1	0	1	0
A <- A-1	1	X	0	1	0	0	1
A <- B-1	1	X	0	1	0	1	1
B <- A-1	X	1	0	1	0	0	1
B <- B-1	X	1	0	1	0	1	1
A <- A'	1	X	0	1	1	0	1
A <- B'	1	X	0	1	1	1	1
B <- A'	X	1	0	1	1	0	1
B <- B'	X	1	0	1	1	1	1
A <- A'+1	1	X	0	1	1	0	0
A <- B'+1	1	X	0	1	1	1	0
B <- A'+1	X	1	0	1	1	0	0
B <- B'+1	X	1	0	1	1	1	0