

No 20 011 901

Sonuç 1

$$R_1 = 1 \Omega$$

$$R_2 = 0.5 \Omega$$

↳ 1

$$R_3 = 9 \Omega$$

$$R_h = 0.5 \Omega$$

↳ 1

Durumlar	Seri	V	V ₁	V ₂	V ₃	V ₄	İ _ö	İ _h	R _{es} _h	P _w (V _h · İ _h)
R _h çıkıyor	R ₁ , R ₂ , R ₃	10	0,9 V	0,9 V	8,11 V	—	0,9 A	0,91 A	11 Ω	9,1 W
R ₂ R _h çıkıyor	R ₁ , R ₃	10	0,99 V	—	8,91 V	—	0,99 A	1 A	10 Ω	10 W
—	R ₁ , R ₂ R ₃ , R _h	10	0,83 V	0,73 V	7,44 V	0,73 V	0,83 A	0,833 A	12 Ω	8,33 W


$$V = \Sigma R_{es}$$



$$R_{es} = 9 + 1 + 1 + 1$$



$$10 = \Sigma \cdot (9 + 1 + 1 + 1)$$


$$\frac{10}{12} = 0,833 \text{ A}$$
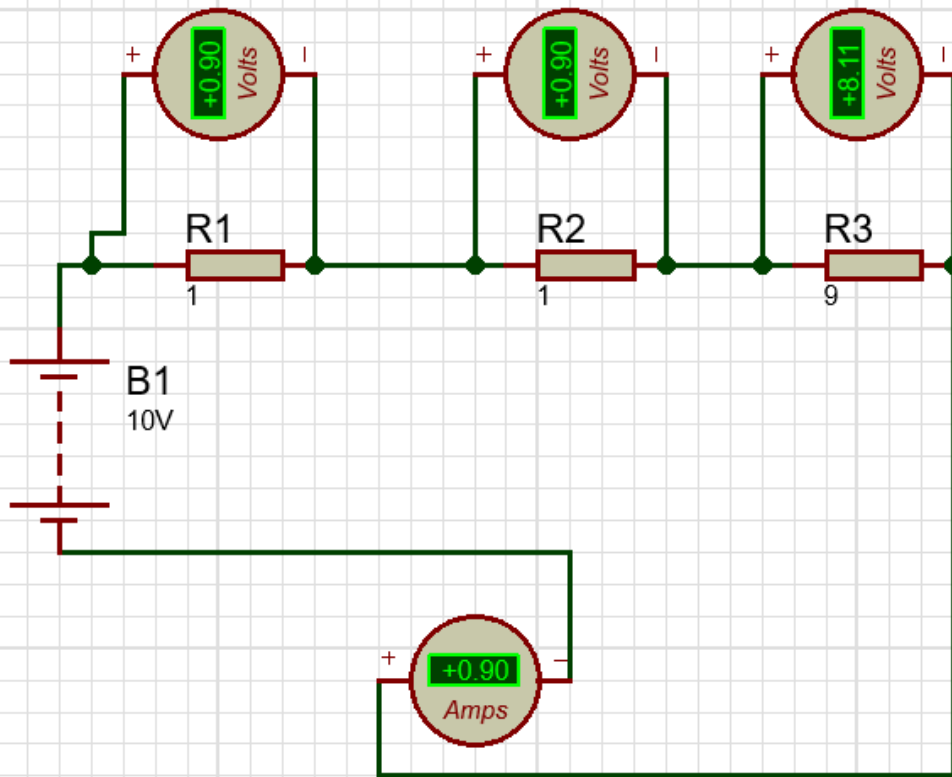
$$P = V \cdot \Sigma = 10 \cdot 0,833 = 8,33 \text{ W}$$



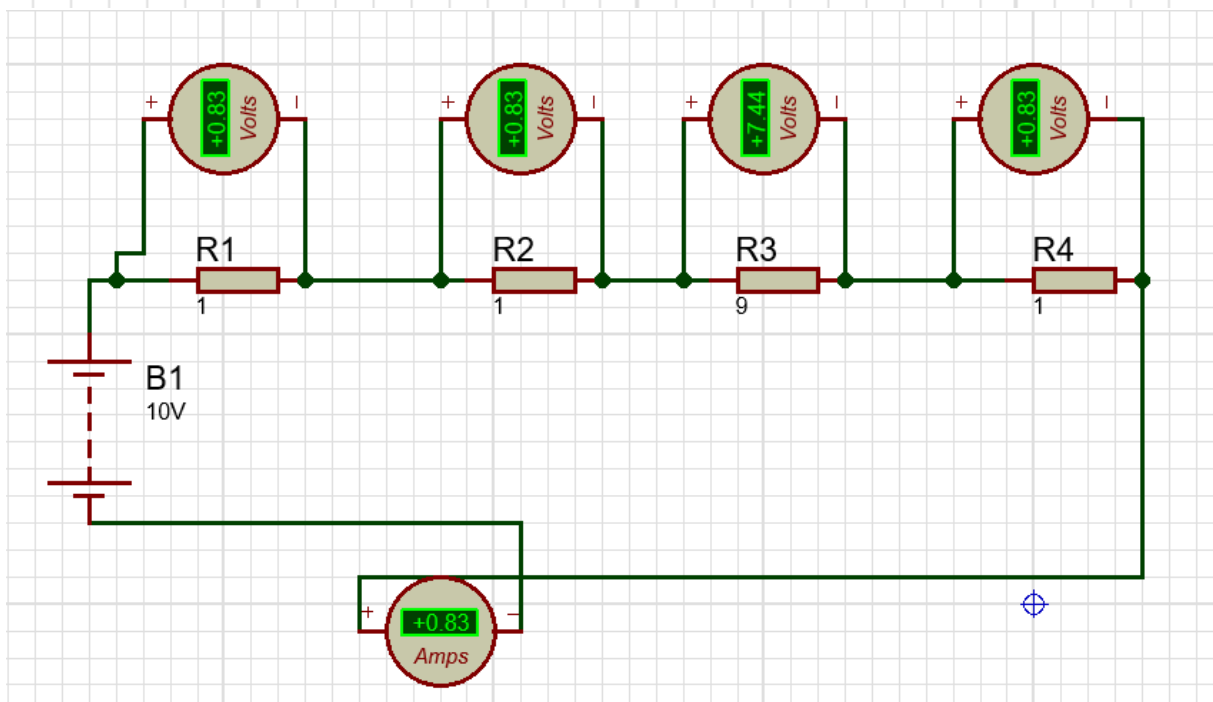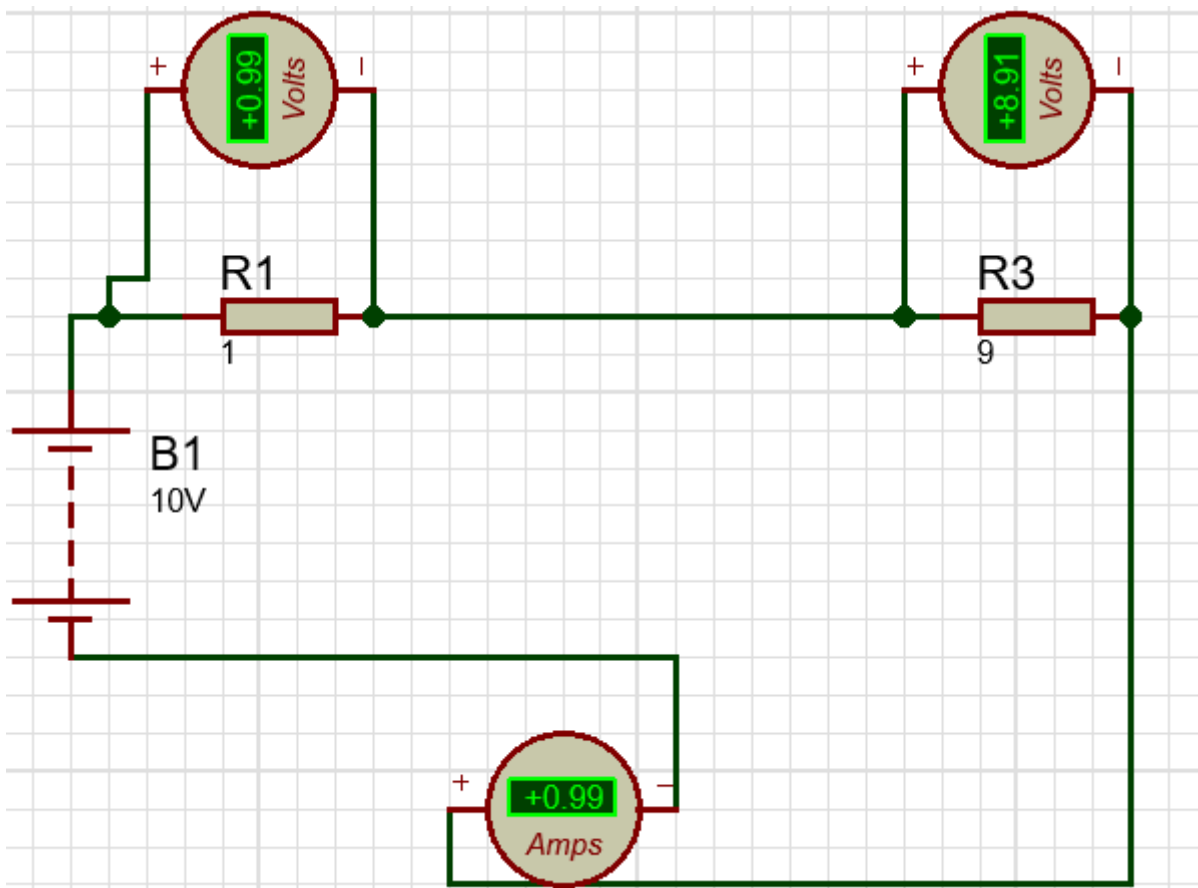

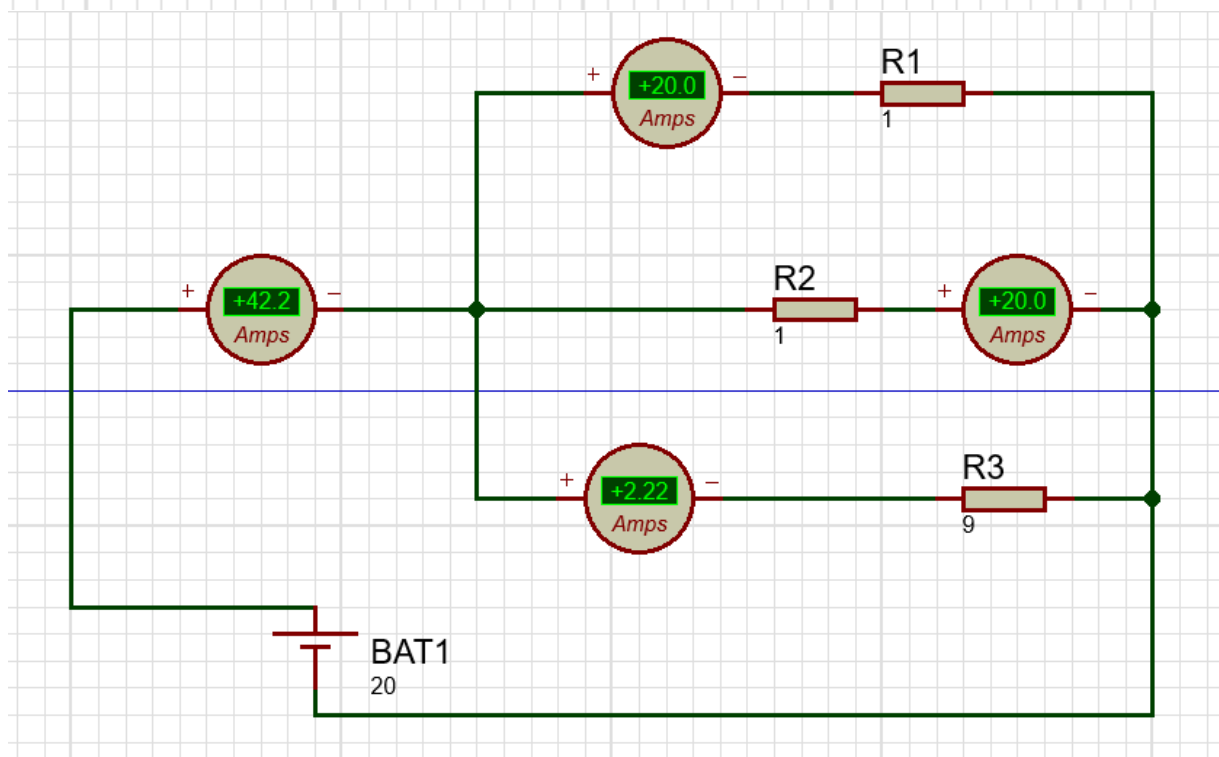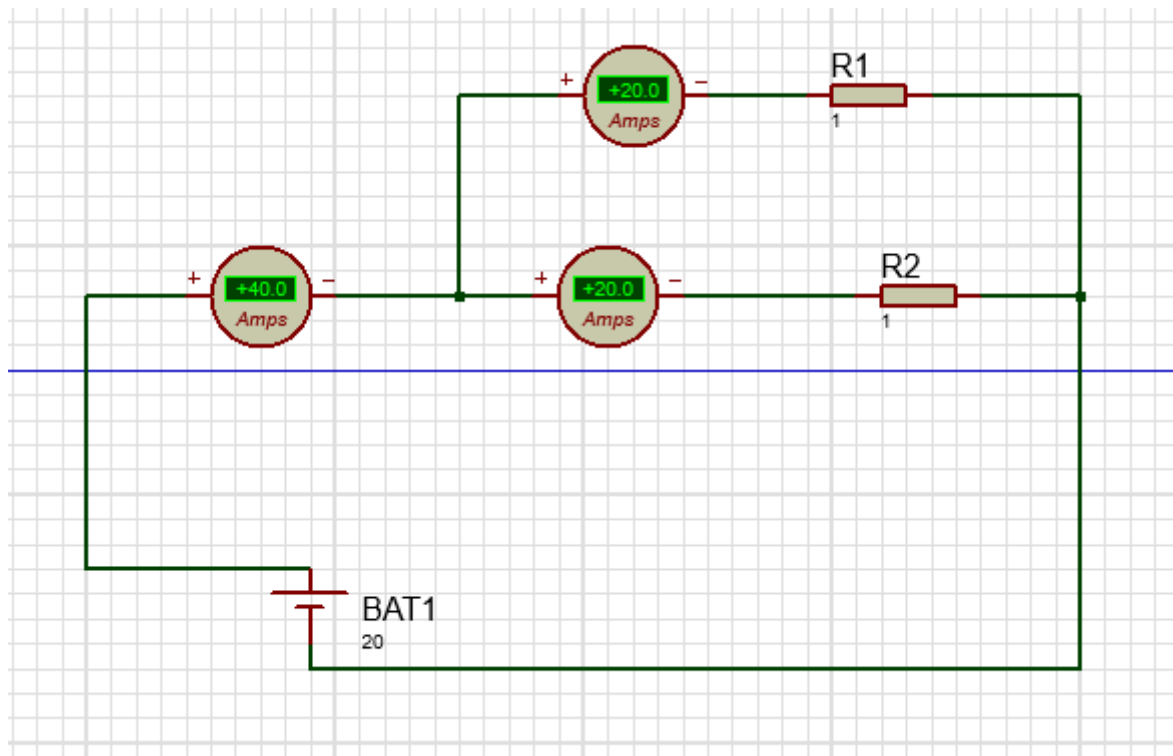

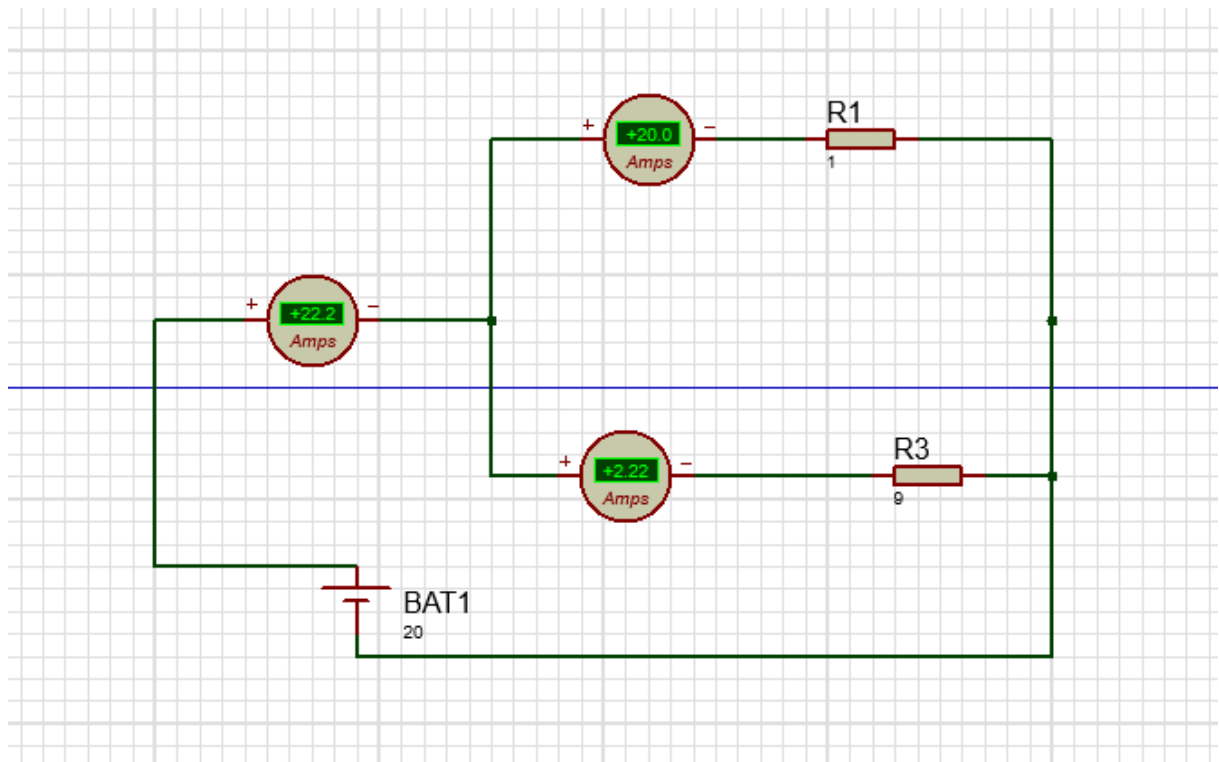

$$V = I \cdot R_{eq} \quad 10 = I \cdot (1+9) \quad P = I \cdot V = 1 \cdot 10 = 10 \text{ W}$$

$$R_{eq} = 1+9 \quad I = 1 \text{ A}$$

$$V = I \cdot R_{eq} \quad 10 = I \cdot 11 \quad P = I \cdot V = 0,91 \cdot 10 = 9,1 \text{ W}$$

$$R_{eq} = 9+1+1 = 11 \Omega \quad I = 0,91$$

Son U 2

$$R_1 = 1 \Omega \quad R_2 = 1 \Omega \quad R_3 = 9 \Omega$$

Dunum	Parallel	V	I_1	I_2	I_3	I_{Σ}	I_h	R_{eq}	P
R_3 g.kizim	R_1, R_2	20	16,7 A	16,7 A	—	33,3 A	40 A	0,9 Ω	300 W
R_2 g.kizim	R_1, R_3	20	18 A	—	2 A	20 A	22,22 A	0,9 Ω	444,44 W
—	R_1, R_2, R_3	20	14,5 A	14,5 A	11,83 A	34,9 A	42,22 A	0,43 Ω	344,4 W

$$V = I \cdot R_{eq} \quad 20 = I \cdot \frac{9}{19} \quad R_{eq} = 0,473 \Omega$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{9}} = \frac{9}{19} \quad I = 42,22 \text{ A} \quad P = 42,22 \cdot 20 = 844,4 \text{ W}$$

$$V = I \cdot R_{eq} \quad 20 = I \cdot \frac{9}{10} \quad R_{eq} = 0,9 \Omega$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{1} + \frac{1}{9}} = \frac{9}{10} \quad I = 22,22 \text{ A} \quad P = 22,22 \cdot 20 = 444,4 \text{ W}$$

$$V = I \cdot R_{eq} \quad 20 = I \cdot R \quad P = I \cdot V = 40 \cdot 20 = 800 \text{ W}$$

$$I = 40 \text{ A}$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{1} + 1} = \frac{1}{2}$$